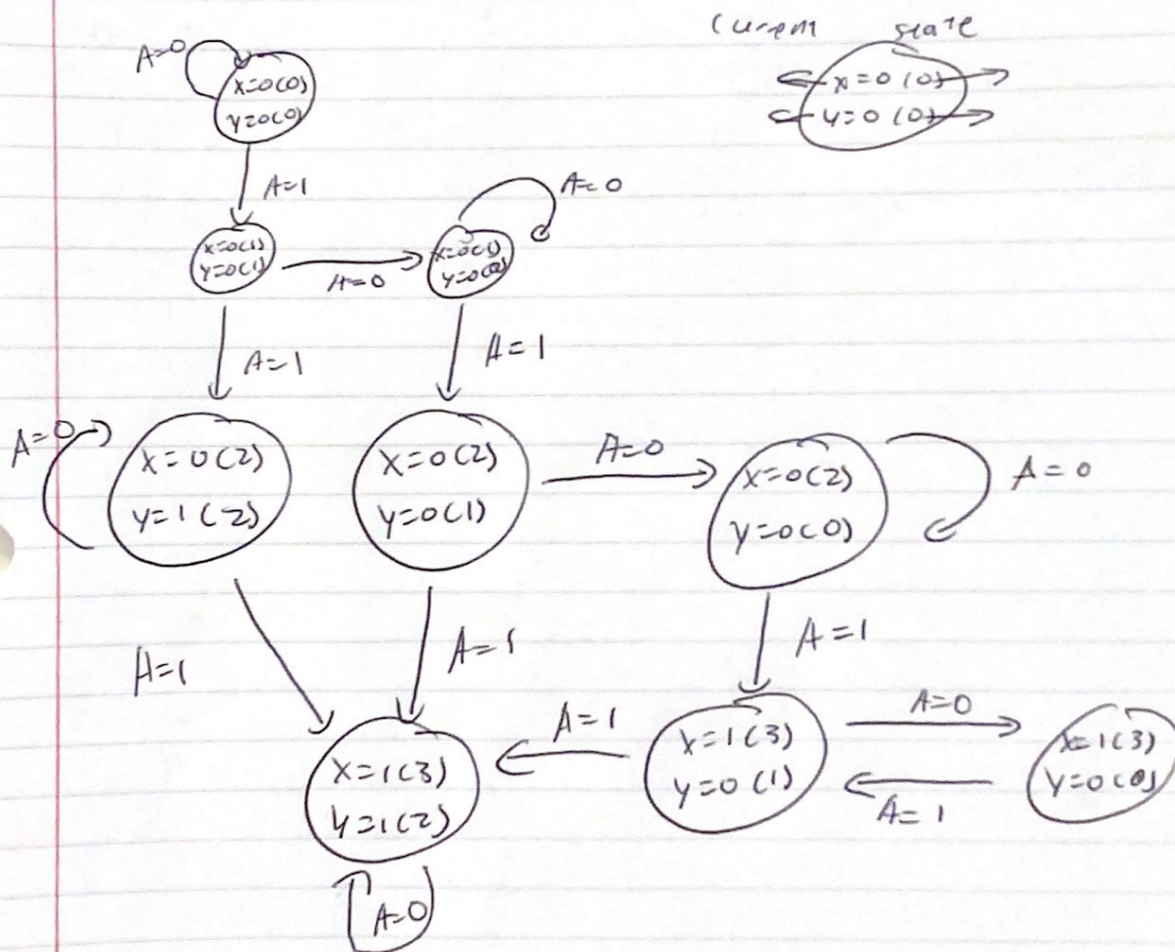


ECSE HW #10

1) Input A Output $x \Delta y$
Initial state = $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$



2. Excitation Equations:

$$D1 = Q_1' + Q_2$$

$$D_2 = Q_2^{-1} \cdot x$$

b1: x

$x \backslash y$	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	1	1	1

$Q_2 \cdot X$

Tenth redies

2. continued



Output Equation $z = Q_1 + Q_2'$

Transition Table → Output Table

state $Q_2 Q_1$	Input X		Output Z
	0	1	
00	0	1	1
01	0	0	1
10	0	1	0
11	0	1	1

3. Input: X

Output states: Q_1 & Q_0

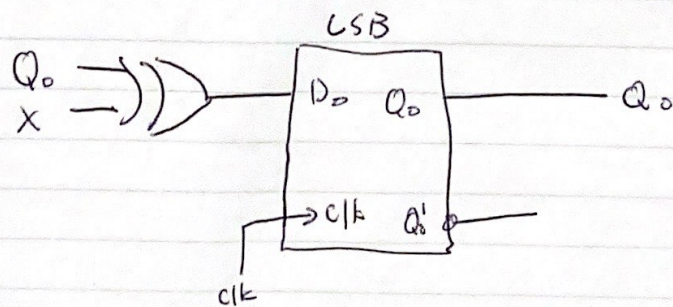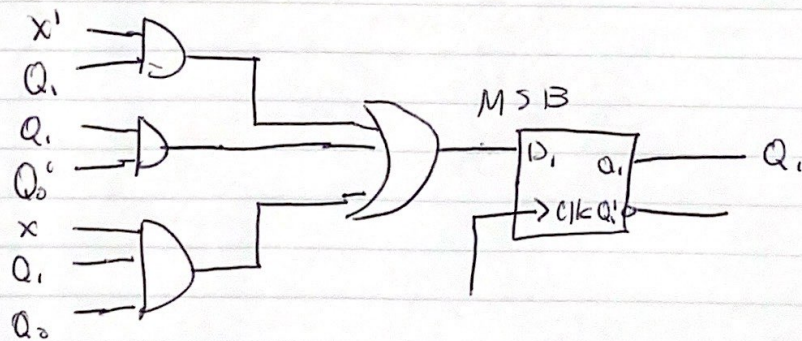

4. ~~$X \oplus B$~~ [in textbook $F = X \oplus Y = x'y + xy'$]

$$A \oplus B = AB' + A'B$$

$$= A[AB']' + B[AB']'$$

[in textbook

$$F = x \oplus y = x'y + xy'$$

$$[x'y]'$$

$$F = x \oplus y$$

$$[xy'y]'$$

NOR gates

So inputs are


$$x [xy']' \text{ and}$$

$$[xy']y$$

which equals

$$A[AB']'$$

$$B[AB']'$$

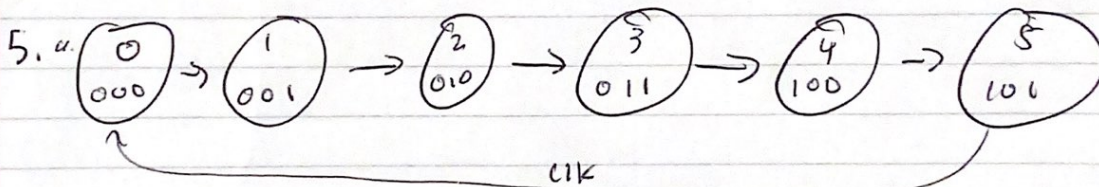

6 states

State variable: 3 bits

Q_2

Q_1

Q_0

b.

state transition table

$Q_2 Q_1 Q_0$	$Q_2' Q_1' Q_0'$
000	001
001	010
010	011
011	100
100	101
101	000

5c. Excitation Equation & State Transition

D2:

$Q_2 \backslash Q_1$	00	01	11	10
0	0	0		1
1	0	1		0

$$D_2 = Q_2 Q_1' Q_0' + Q_2' Q_1 Q_0$$

D2:

$Q_2 \backslash Q_1$	00	01	11	10
0	0	0	X	1
1	0	1	X	0

$$D_2 = Q_2 Q_1' + Q_1 Q_0$$

D1:

$Q_2 \backslash Q_1$	00	01	11	10
0	0	1		1
1	0	0		0

$$D_1 = Q_2' Q_1 Q_0' + Q_2' Q_1' Q_0$$

D1:

$Q_2 \backslash Q_1$	00	01	11	10
0	0	1	X	0
1	0	0	X	0

$$D_1 = Q_1 Q_0' + Q_2' Q_1' Q_0$$


D0:

$Q_2 \backslash Q_1$	00	01	11	10
0	1	1		1
1	0	0		0

D0:

$Q_2 \backslash Q_1$	00	01	11	10
0	1	1	X	1
1	0	0	X	0

$$D_0 = Q_0'$$

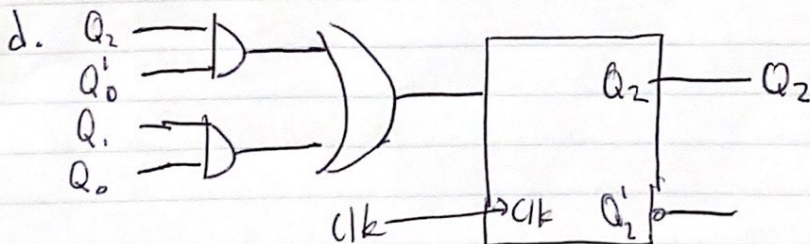

d. continued

